

Moduladores

- Modulaciones Lineales
 - AM
 - Doble Banda Lateral
 - Banda Lateral Única
 - Banda Vestigial
- Modulaciones Exponenciales
 - En fase (PM)
 - En frecuencia (FM)

1

Tipos de Modulación

Tipo de modulación	Señal modulada	Ancho de banda
AM	$y(t) = A_p [1 + m\bar{x}(t)] \cos(w_p t)$	$2W_m$
DBL	$y(t) = A\bar{x}(t) \cos(w_p t)$	$2W_m$
BLU	$y(t) = A[\bar{x}(t) \cos(w_p t) \pm \bar{x}'(t) \sin(w_p t)]$	W_m
PM	$y(t) = A \cos[w_p t + \Delta\theta_{\max} \bar{x}(t)]$	$2(\Delta\theta_{\max} + 1) W_m$
FM	$y(t) = A \cos(w_p t + 2\pi \Delta f_{\max} \int_{-\infty}^t \bar{x}(\tau) d\tau)$	$2(\Delta f_{\max} + W_m)$
M-ASK	$y(t) = A_i \cos(w_p t) \quad \text{con } i = 1 \dots M$	$\text{Flujo}_{\text{info}} / \log_2 M$
M-FSK	$y(t) = A \cos[w_p + 2\pi i \cdot \Delta f) t] \quad \text{con } i = 1 \dots M$	$[(i+1) \cdot \Delta f + \text{Flujo}_{\text{info}}] / \log_2 M$
M-PSK	$y(t) = A \cos(w_p t + \frac{2\pi}{M} i) \quad \text{con } i = 1 \dots M$	$\text{Flujo}_{\text{info}} / \log_2 M$
QAM	$y(t) = A[\bar{X}_i(t) \cos(w_p t) \pm \bar{X}_j(t) \sin(w_p t)]$ con $i = 1 \dots \sqrt{M}$ y $j = 1 \dots \sqrt{M}$	$\text{Flujo}_{\text{info}} / \log_2 M$

2


Modulación AM

$$y(t) = A \left\{ 1 + \alpha \overline{x(t)} \right\} \cos(\omega_0 t)$$

$$\alpha = \frac{x(t)_{max}}{A}$$


3

Esquemas de modulación AM

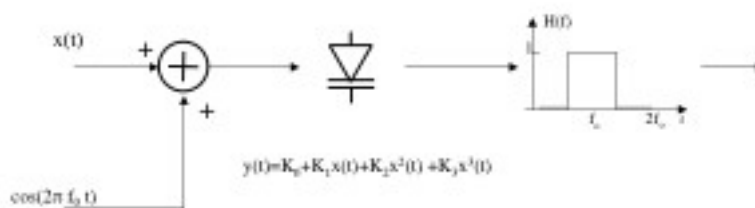

4


Esquemas de Modulación AM

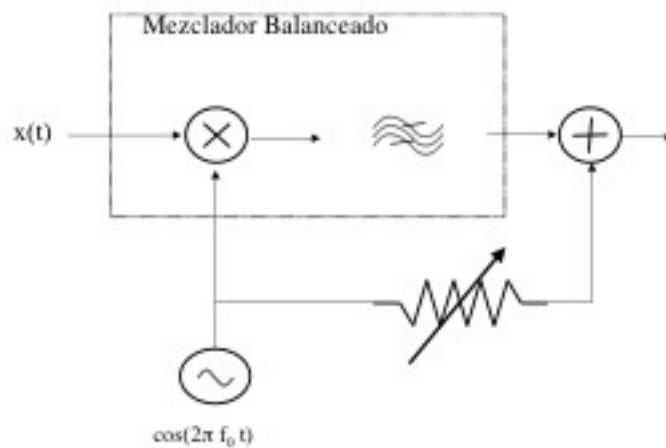

5

Modulación AM Alto Nivel (En potencia)


- Uso amplificador clase C

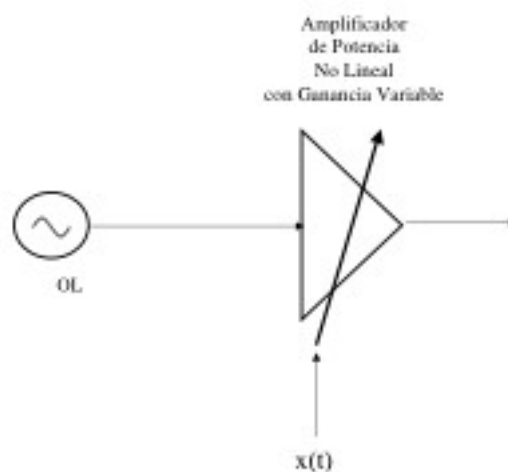

6


Modulador DBL

$$y(t) = Ax(t)\cos(\omega_0 t)$$

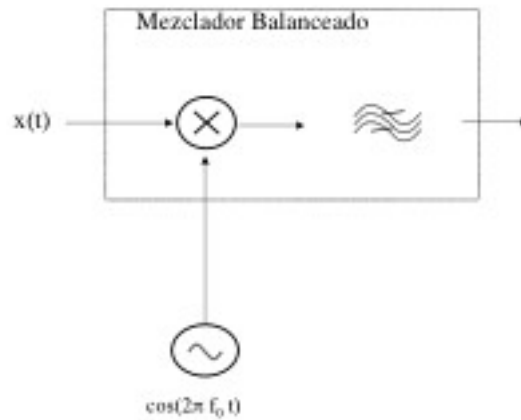

7

Modulador BLU (SSB)

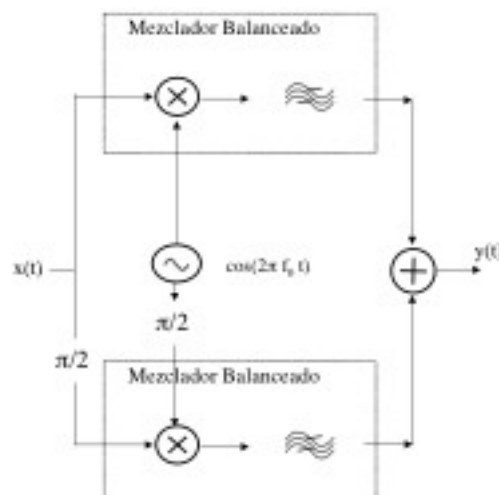

8

Banda Lateral Única (BLU)

$$y(t) = A \left\{ x(t) \cos(\omega_0 t) + \widehat{x(t)} \sin(\omega_0 t) \right\}$$

$$S(db) = 10 \left\{ \frac{1 + R^2 + 2R \cos(\Delta - \Theta)}{1 + R^2 - 2R \cos(\Delta + \Theta)} \right\}$$


$$R = \frac{\text{Amplitud Rama 1}}{\text{Amplitud Rama 2}}$$

$$\Delta = \text{Desfase introducido en portadora}$$

$$\Theta = \text{Desfase introducida por transformada Hilbert}$$

9

Banda Lateral Única y Banda Vestigial

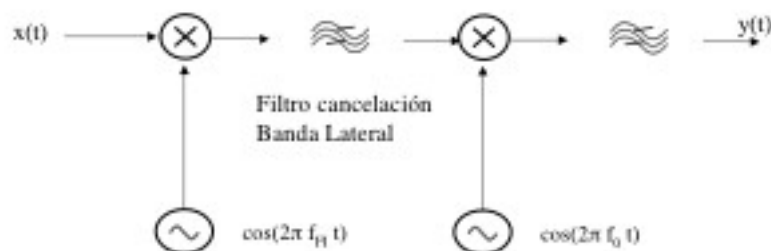


10

Modulacion Digital en Amplitud M-ASK




11

M-QAM

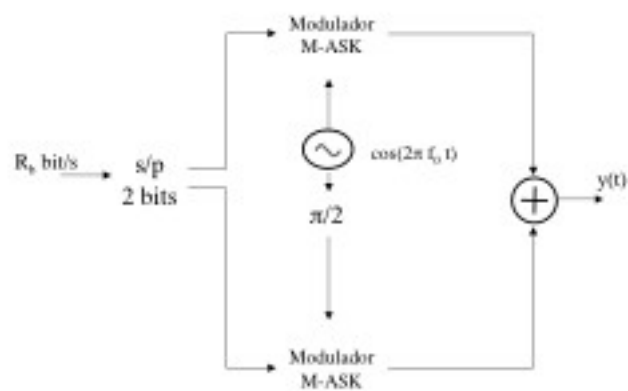

12

Moduladores con Síntesis Digital

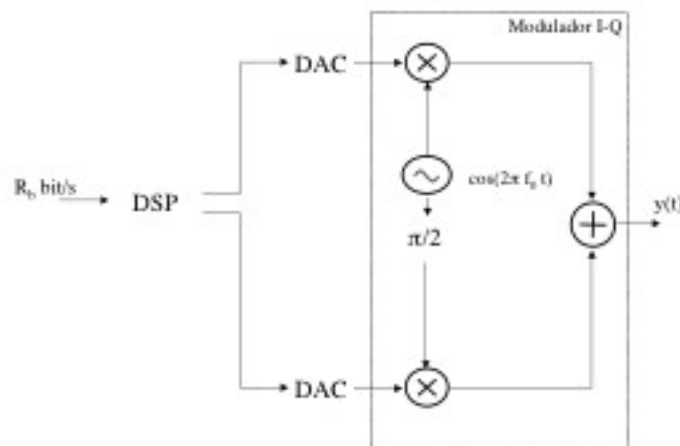

13


Moduladores Exponenciales Modulación en Fase

$$y(t) = A \cos \left(\omega_0 t + \Delta \Theta_{max} \overline{x(t)} \right)$$

14

Modulación en Fase

Diodo Varactor

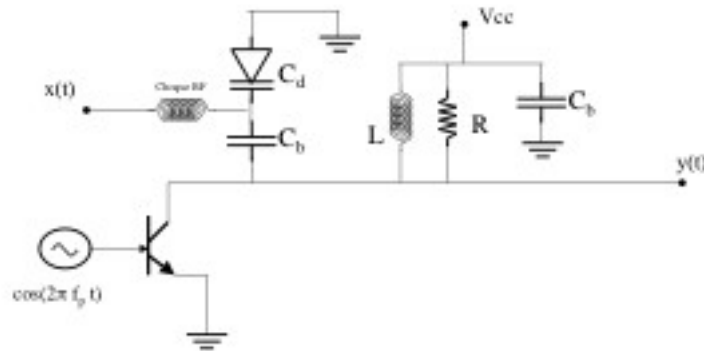

$$x(t) = V_{pol} + \overline{x(t)}$$

$$V_{pol} = \text{Voltaje de polarización}$$

$$\overline{x(t)} = \text{señal moduladora}$$

15

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_d}}$$

$$Q = \omega_0 C_d R$$

$$G = -\frac{g_m}{\frac{1}{R} + j\omega_p C_d + \frac{1}{j\omega_p L}}$$

$$G = -\frac{g_m R}{1 + jQ \left(\frac{\omega_p}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_p} \right)}$$

$$\Phi = \arctan \left\{ Q \frac{\omega_p^2 - \omega_0^2}{\omega_p \omega_0} \right\} = \arctan \left\{ Q \frac{f_p + f_0}{f_0} \frac{f_p - f_0}{f_p} \right\}$$

16

$$C_d = \frac{K_d}{V_d^2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_d}} = \frac{x(t)}{2\pi\sqrt{LK_d}} = \frac{V_{pol}}{2\pi\sqrt{LK_d}} + \frac{\overline{x(t)}}{2\pi\sqrt{LK_d}}$$


$$f_p = \frac{V_{pol}}{2\pi\sqrt{LK_d}}$$

$$f_0 = f_p + f_p \frac{\overline{x(t)}}{V_{pol}}$$

Modulador en Fase

$$\Phi(t) \approx \arctan \left\{ 2Q \frac{\overline{x(t)}}{V_{pol}} \right\} \approx 2Q \frac{\overline{x(t)}}{V_{pol}}$$

Modulador Armstrong

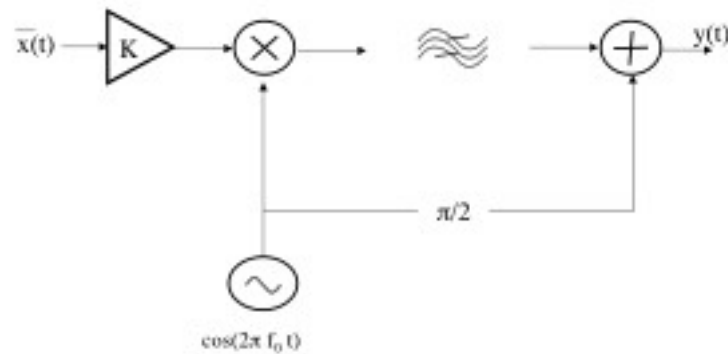

19

Modulador de Armstrong

$$\begin{aligned}
 y(t) &= A \sin(\omega_0 t) + AK \overline{x(t)} \cos(\omega_0 t) \\
 &= A \sqrt{1 + K^2 \overline{x(t)}^2} \sin \left(\omega_0 t + \arctan \left\{ K \overline{x(t)} \right\} \right) \\
 &\approx A \sin \left(\omega_0 t + K \overline{x(t)} \right)
 \end{aligned}$$

20

Distorsión

$$K\overline{x(t)} \approx \arctan \{K\overline{x(t)}\}$$

$$\text{Si } \overline{x(t)} = \cos(\omega_m t) \Rightarrow :$$

$$\arctan \{K \cos(\omega_m t)\} = \sum_{n=1 \text{ impar}}^{\infty} \frac{2}{nK^n} \left[\sqrt{1+K^2} - 1 \right]^n \cos(n\omega_m t)$$


$$D_{3PM} = \frac{\left[\sqrt{1+K^2} - 1 \right]^2}{3K^2}$$

$$K \ll 1$$

$$D_{3PM} \approx \frac{K^2}{12}$$


21

Modulador BPSK

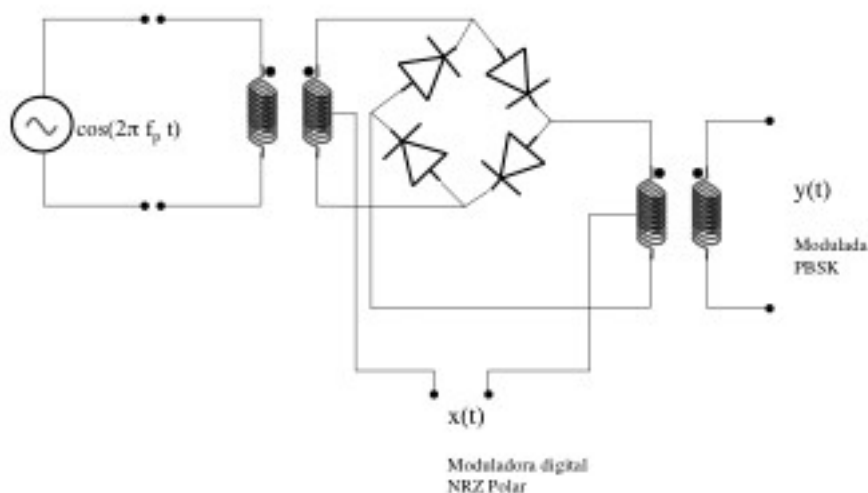

22

Modulador QPSK

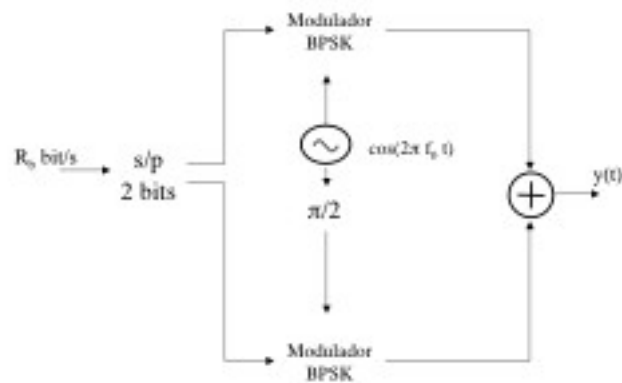


23

Modulación FM

$$y(t) = A \cos \left(\omega_0 t + K \int_{-\infty}^t \overline{x(\tau)} d\tau \right)$$


24

Modulación FM Indirecta

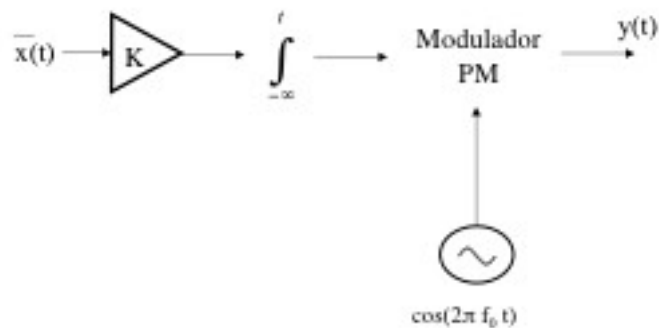

25

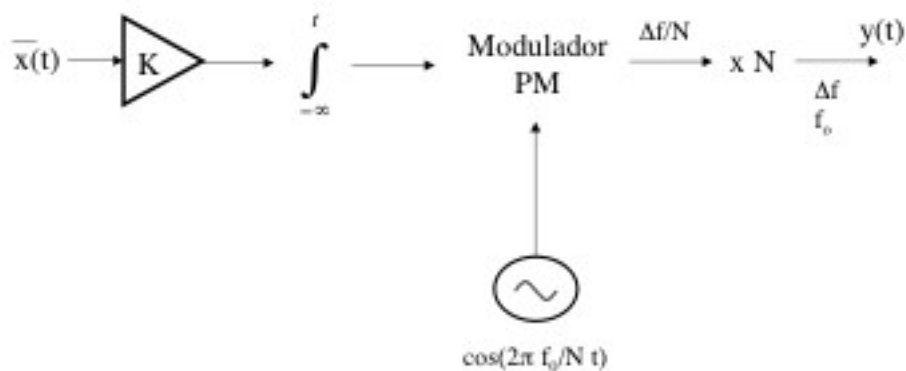Modulación Indirecta con baja desviación inicial



26

Modulación Directa FM

Uso VCO

- De osciladores y VCO
 - Excursión en frecuencia es inversamente proporcional al factor de calidad Q

$$\Delta f = \frac{V_c}{Q}$$

- Inmunidad al ruido es inversamente proporcional al factor de calidad Q

$$\left| \frac{\partial \omega}{\partial \phi} \right| = \frac{\omega_0}{2Q}$$

27


Modulación directa de FM

Uso VCO

- Solución:
 - Uso menor desviación en frecuencia y multiplico
 - Uso de PLL para estabilizar!

28

Modulación Directa con PLL

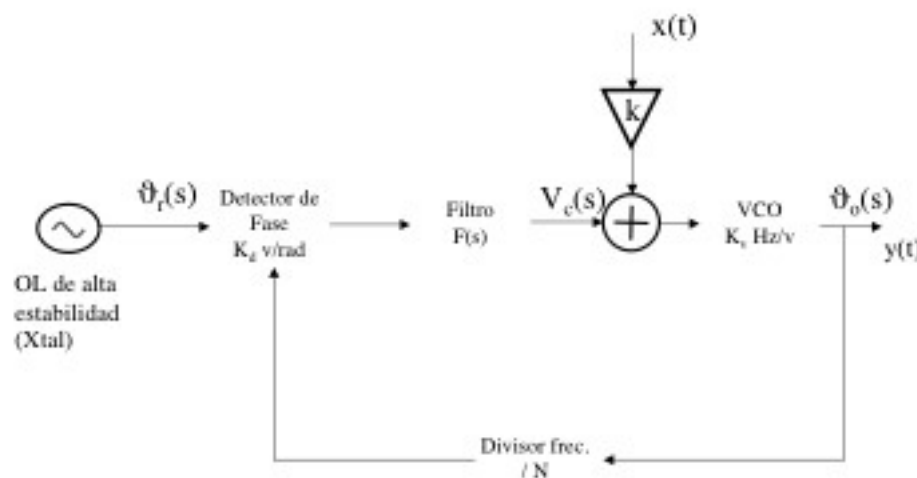

29

Condición de PLL como Modulador FM

$$f_v(s) = K_m H_e(s) X_m(s) + H_{PLL}(s) f_r(s)$$


- Para usar el PLL como modulador de FM

$$BW_{PLL} < f_{min_{x_m(t)}}$$


30

Rectificadores

Rectificadores Media Onda

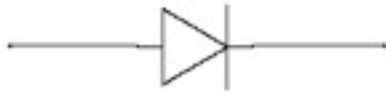


No Balanceado

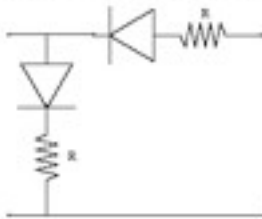


Balanceado


Rectificador Onda completa

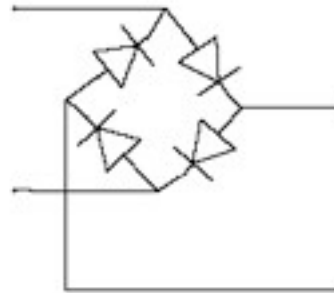


Detector de Envolverte

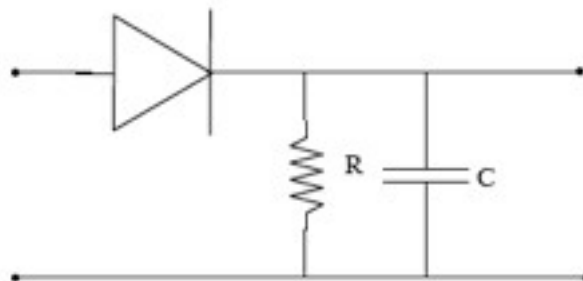

Demodulador Coherente

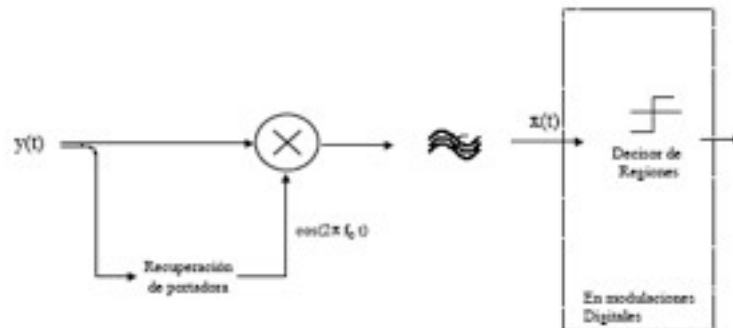

Demodulador QAM (Coherente)

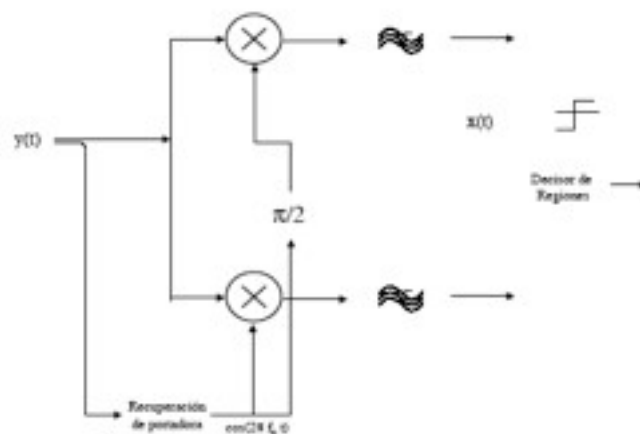


Recuperación de Portadora en DBL y ASK




35

Lazo de Kostas

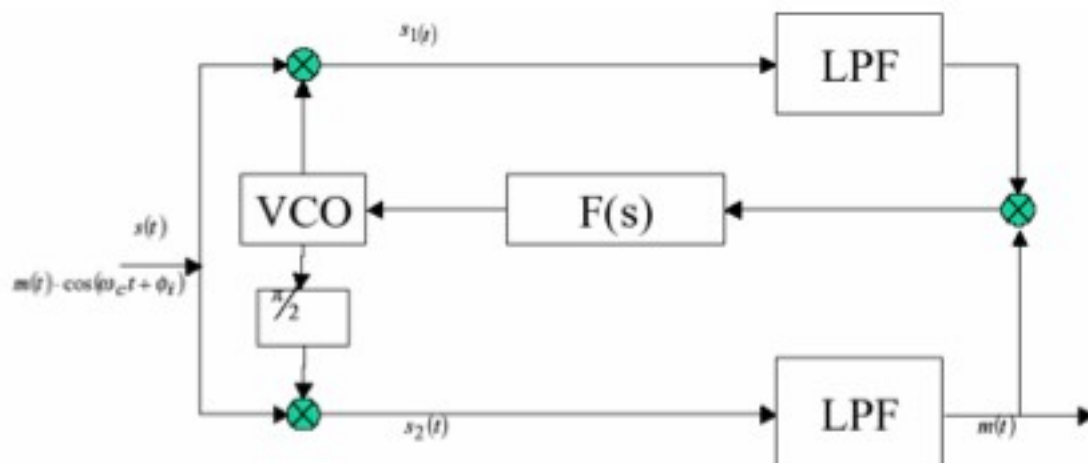


36


Demodulador FM No Coherente

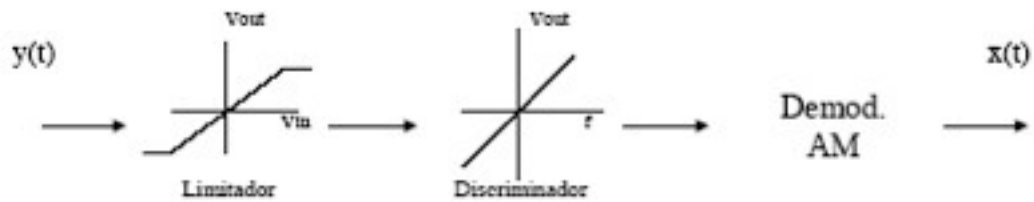


Limitador

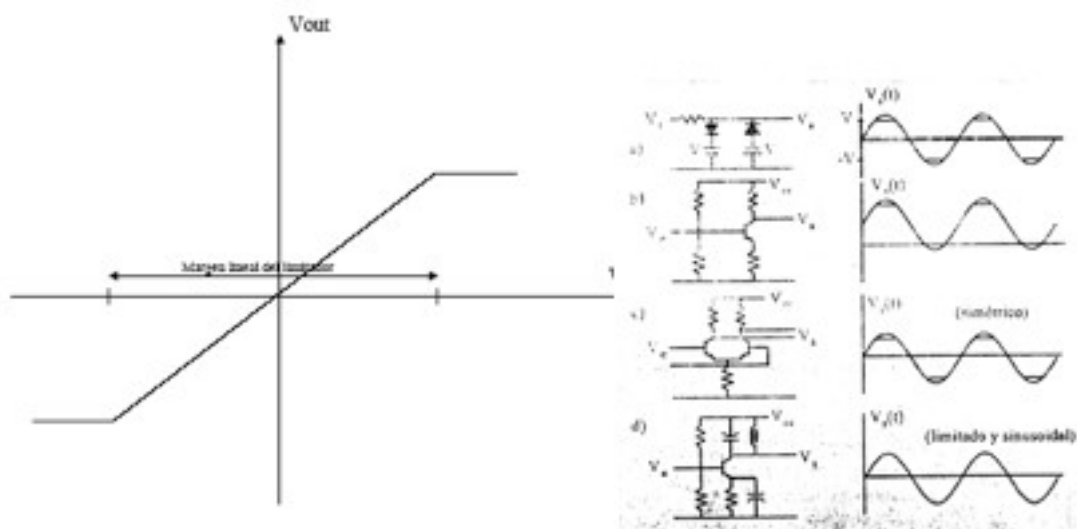


Derivador

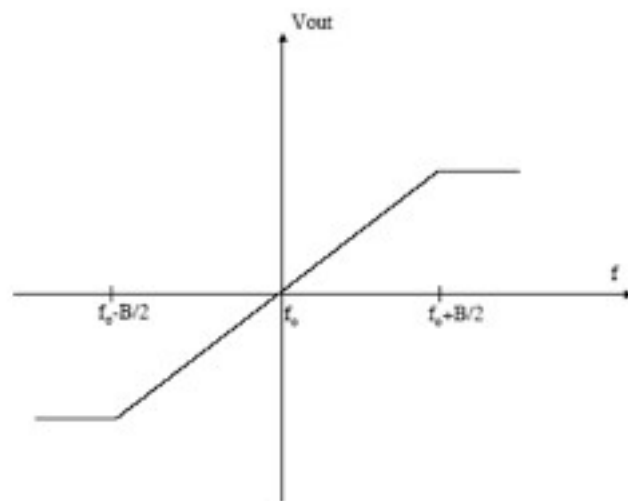

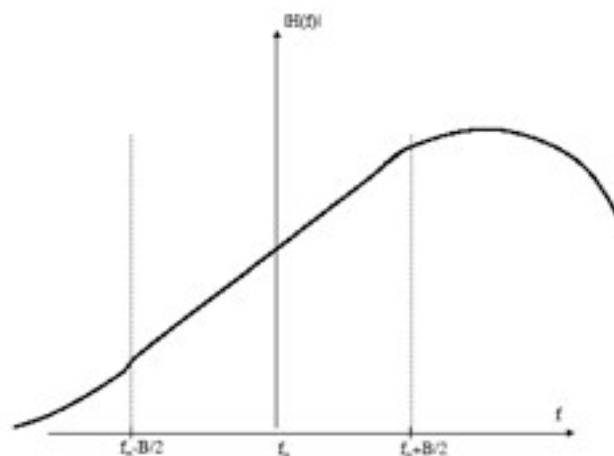
Función de Transferencia de Discriminador




Discriminador

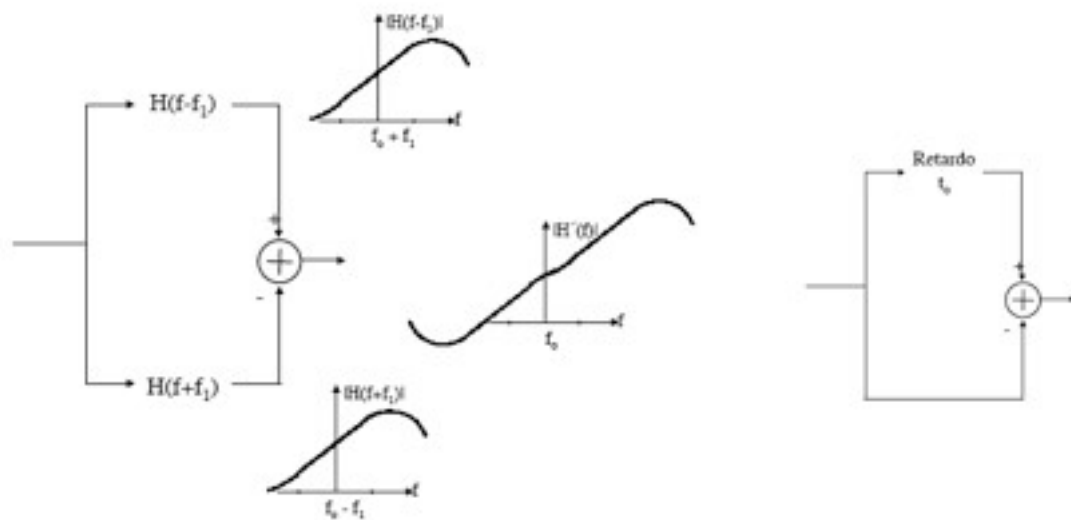


Demoduladores FM No Coherentes

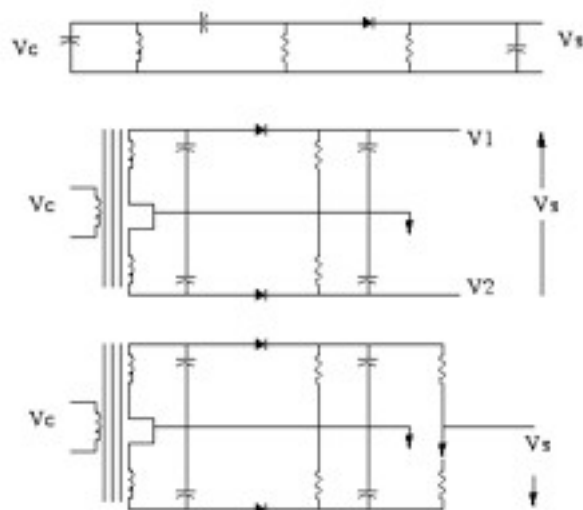


Detector Foster-Seeley

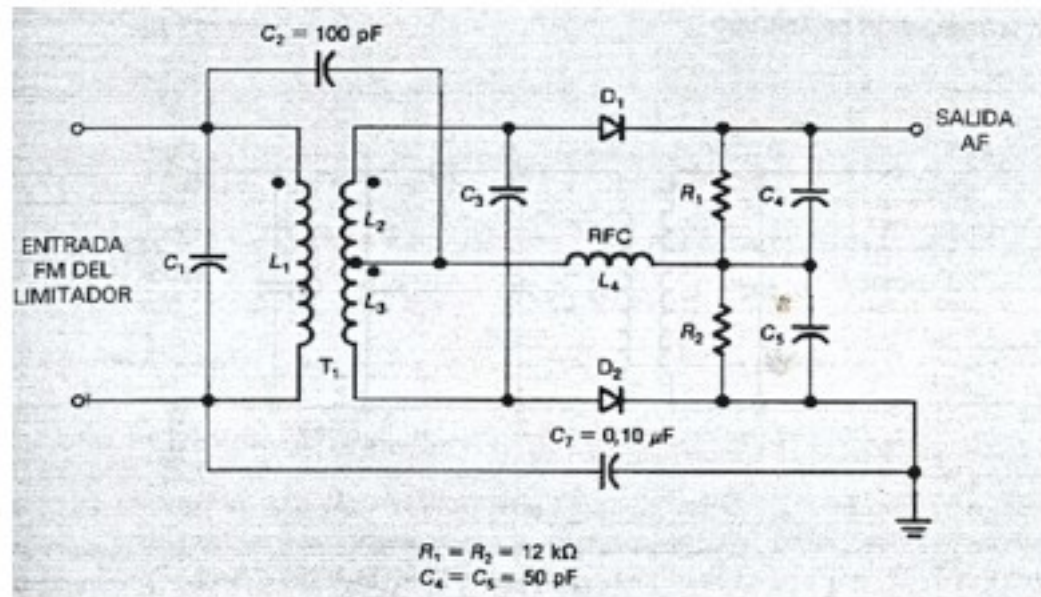


Detector FM de Relación

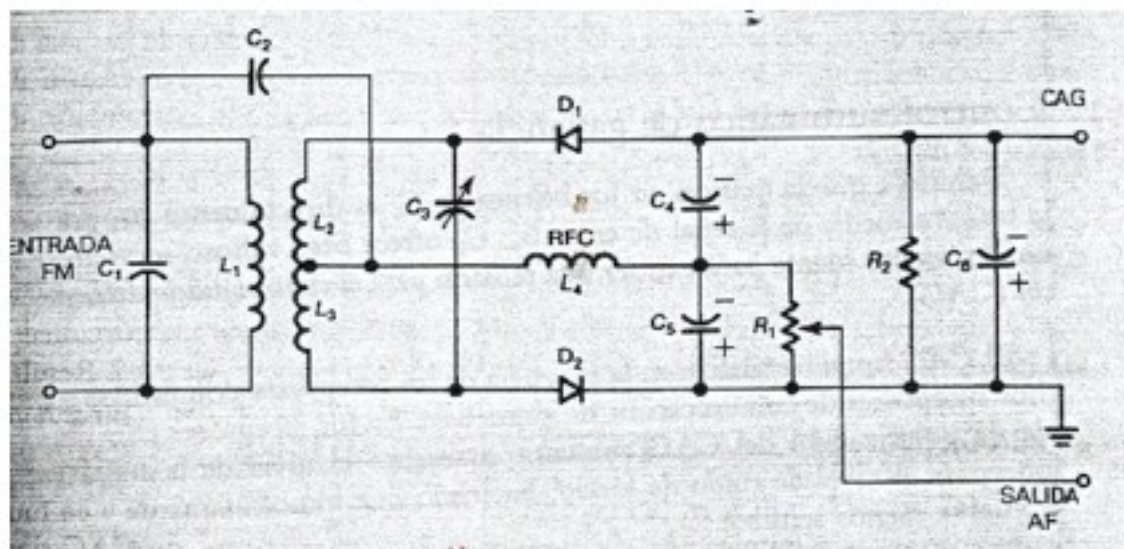

Detector de Doble Cuadratura

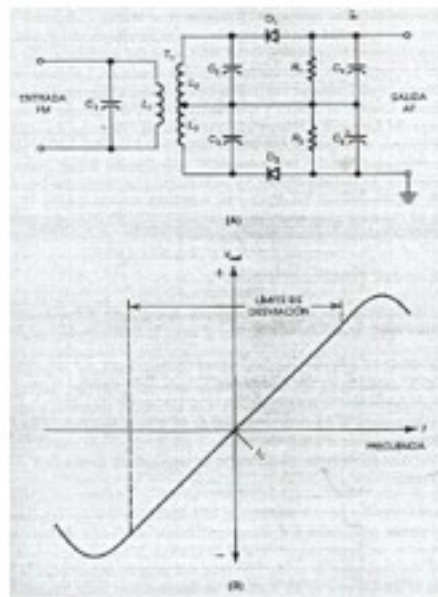


Demodulador PM (Coherente)

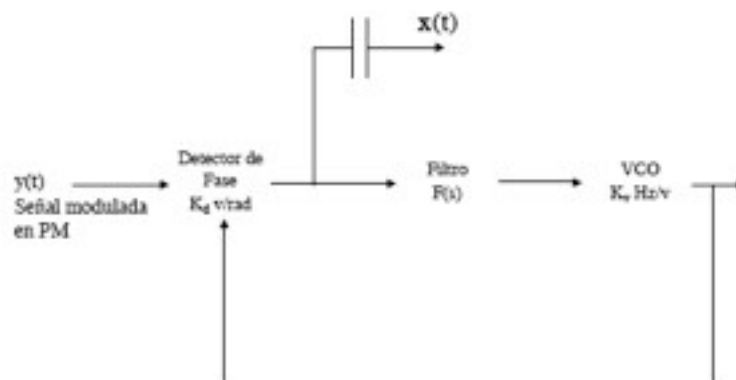

$$BW_{PLL} < f_{min_{x(t)}}$$

Demodulador FM Coherente (PLL)

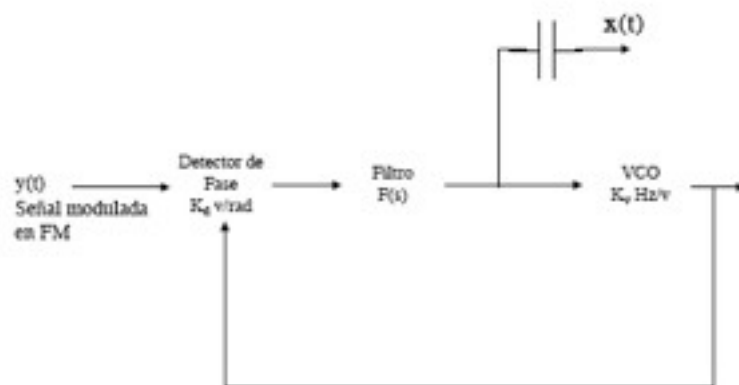

$$BW_{PLL} > f_{max_{x(t)}}$$